

DC/AC SHREC MODOS DE OPERACIÓN

Juan José León Carreño
Maribel Duarte Romero



Universidad
Industrial de
Santander

#LaUISqueQueremos





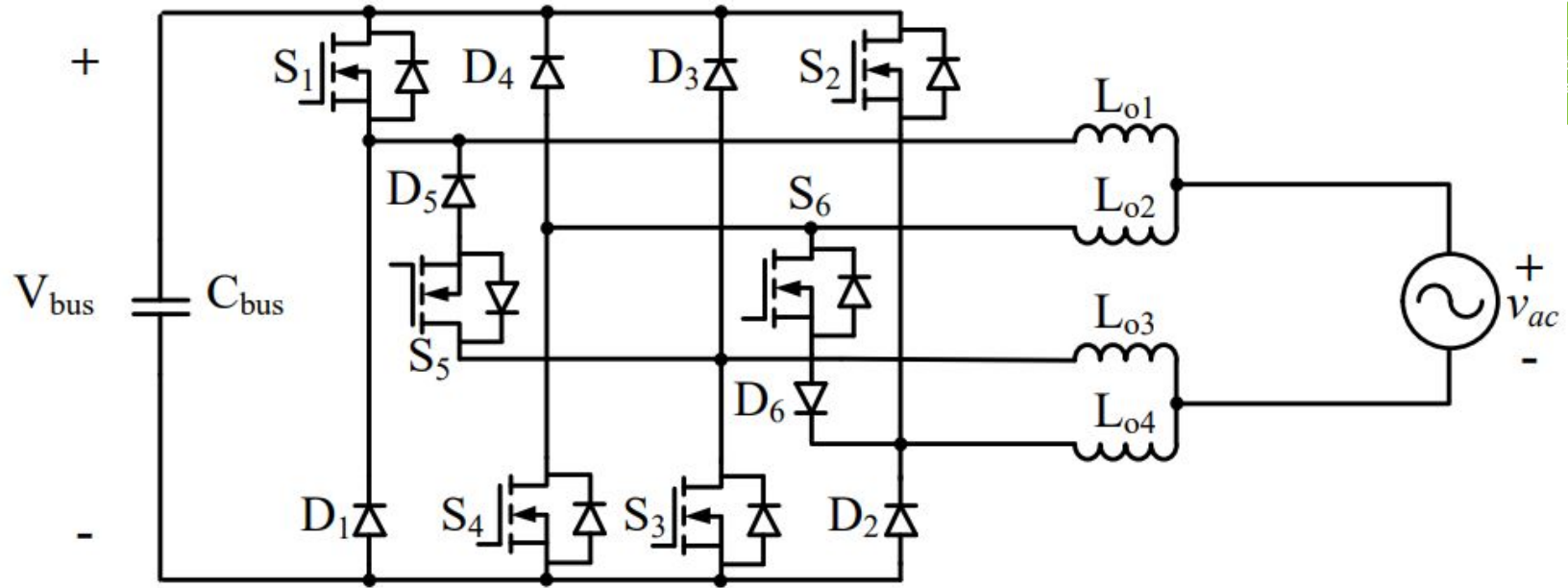
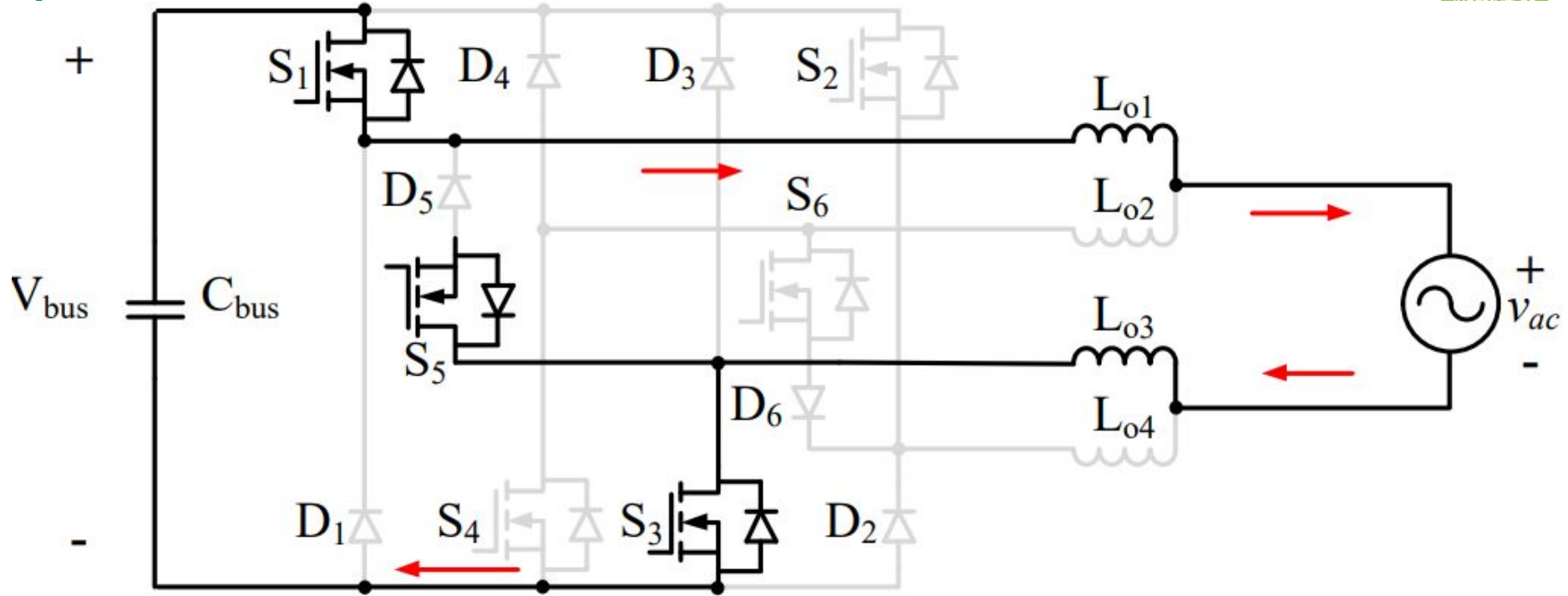


Fig. 1 Super High Reliability and Efficiency converter
SHREC


Modo de operación: S1, S3 ON

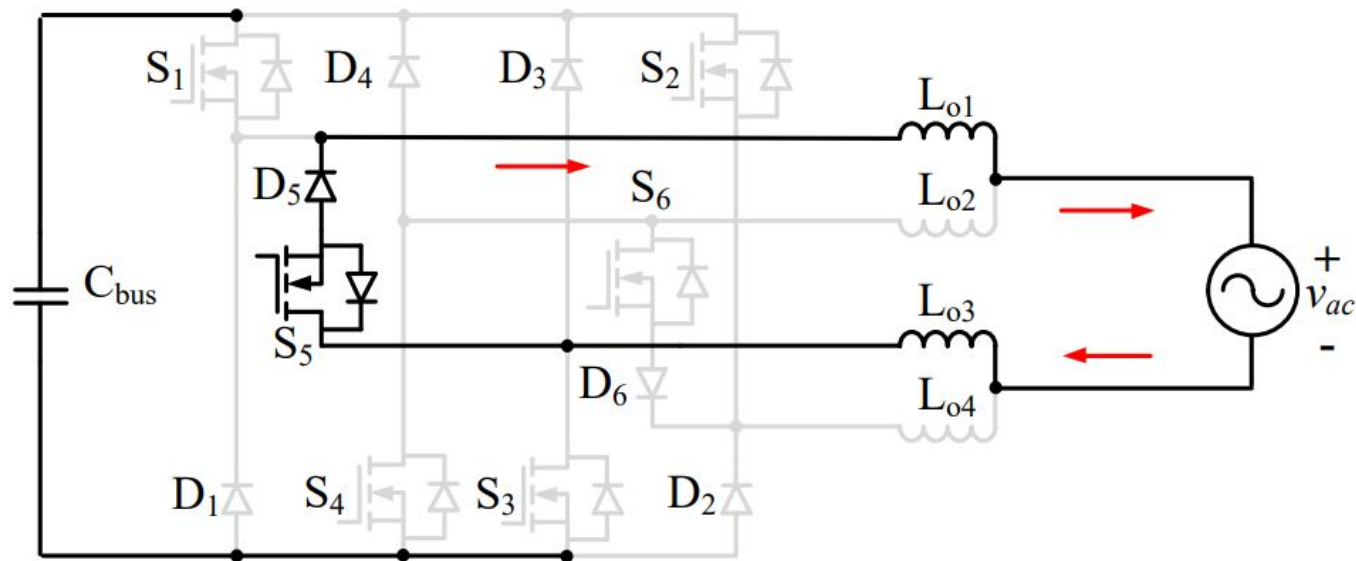

Modo de operación: S1, S3 ON


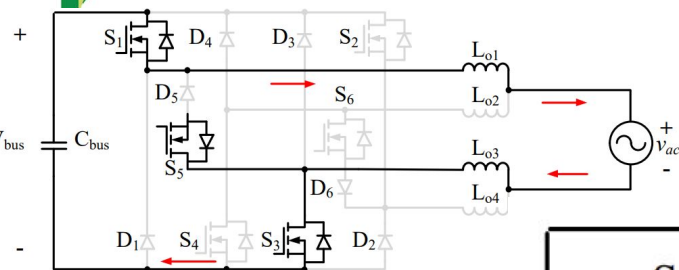


Modo de operación: S2, S4 ON

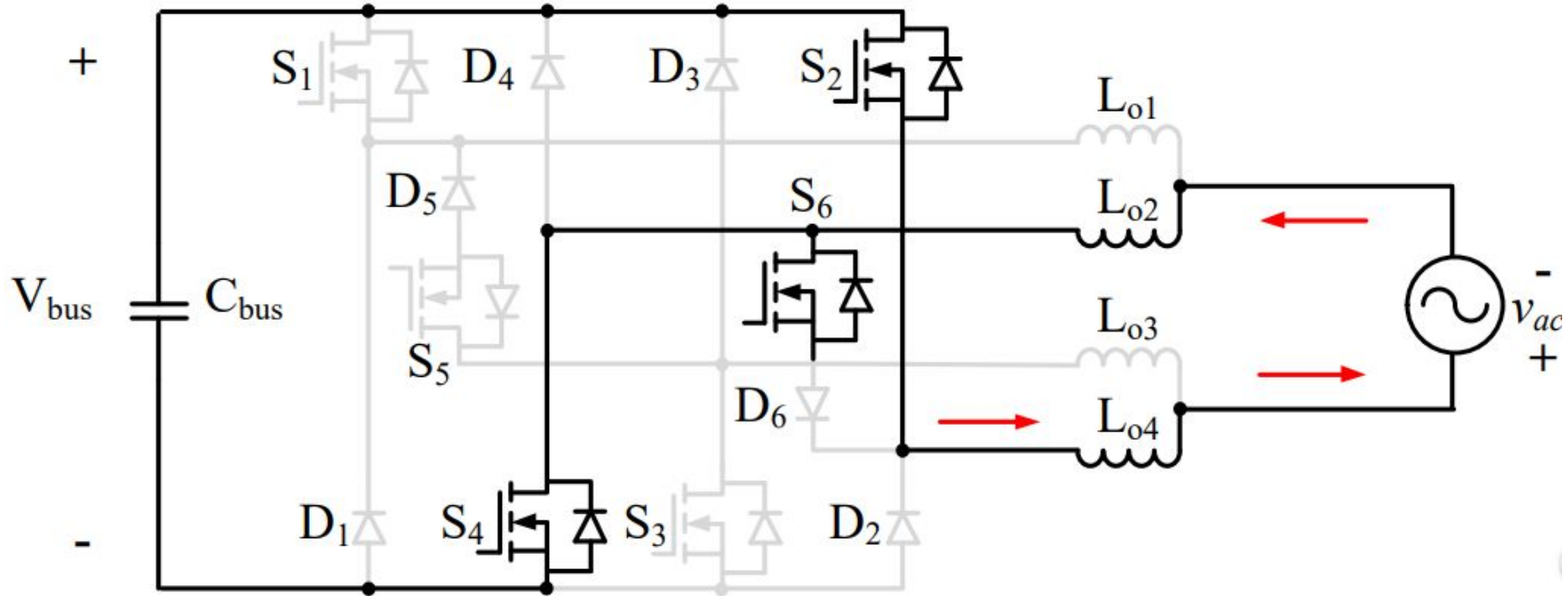




Modo de operación: S2, S4 ON

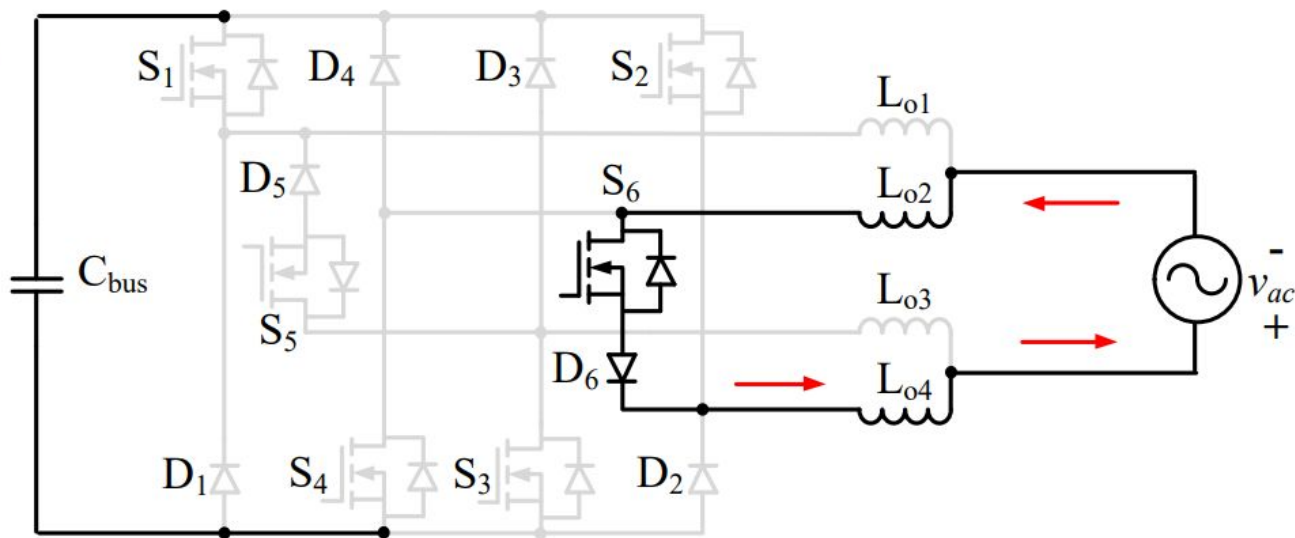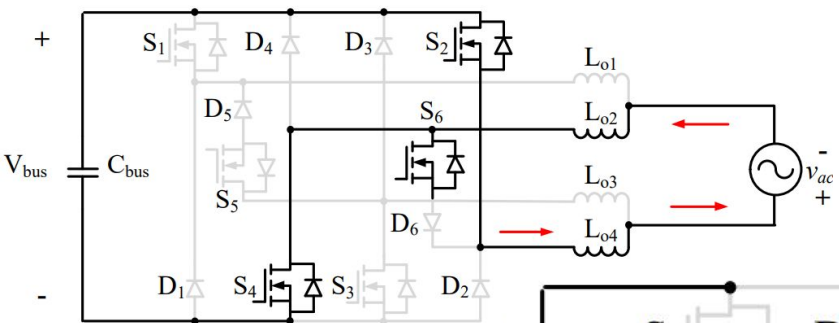

Universidad
Industrial de
Santander



S1, S3

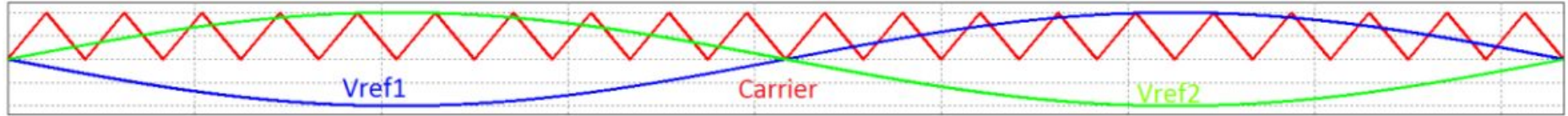

G5



G1 and G3




Vab





S2, S4

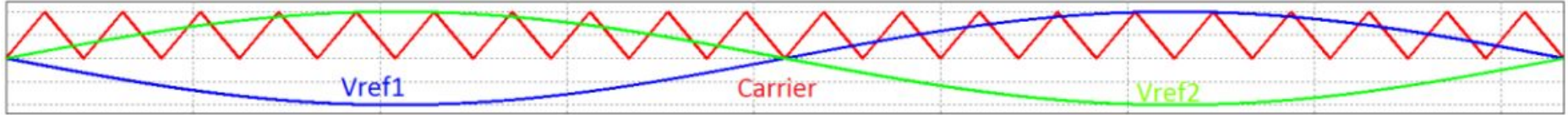

G6



G2 and G4



Vab




Somos **el mejor** escenario
de creación e innovación.

www.uis.edu.co



Modulación SHREC

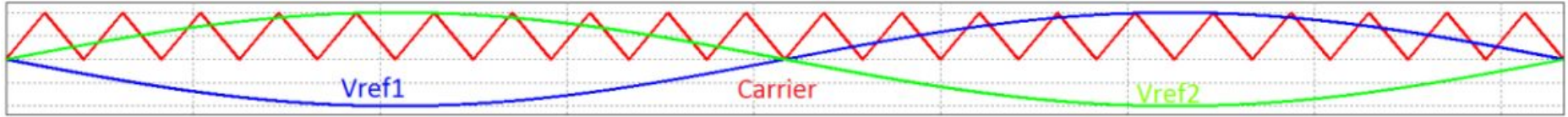

G1 and G3



G2 and G4



Vab

