

# MICROINVERSORES DC/DC - DC/AC

Juan José León Carreño  
Maribel Duarte Romero




Universidad  
Industrial de  
Santander

#LaUISqueQueremos




# SHREC Inverter

Inversor	Eficiencia %	# Switch	# Diodos	# L	Ruido CM	Corrientes fuga	\$
SHREC	98.67	6	2	2	Mejor	Bajo	HIGH

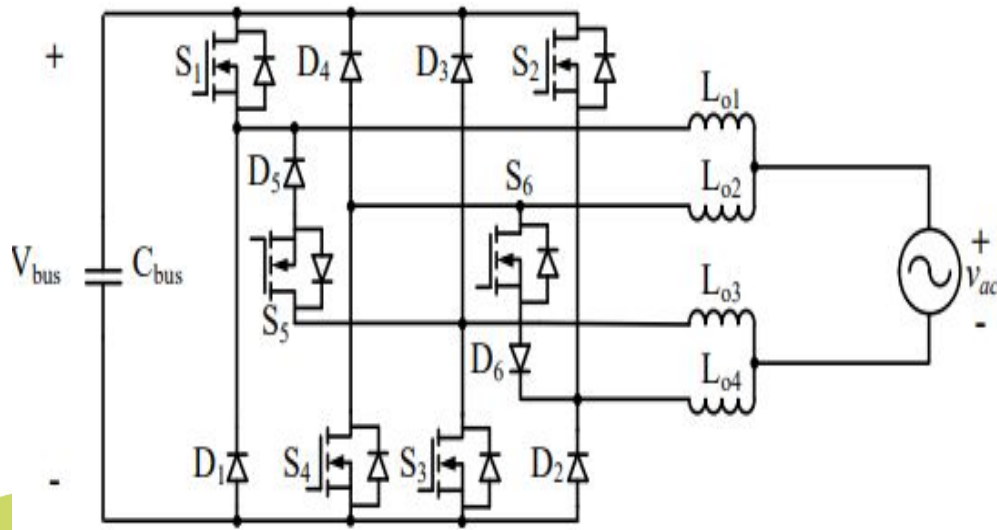


Somos **el mejor** escenario de creación e innovación.

# DC/DC

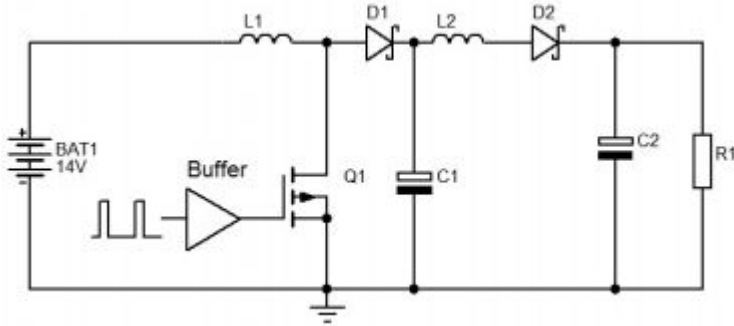

SMagnetically coupled coils boost

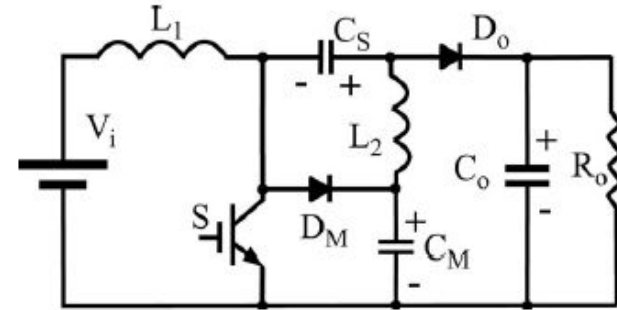

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1 + D}{1 - D} \quad D = \frac{V_o - V_i}{V_o - V_i}$$

Eficiencia: 92-96%


Rizado:

Modified SEPIC converter without magnetic coupling

Somos **el mejor** escenario de creación e innovación.

[www.uis.edu.co](http://www.uis.edu.co)


# Gain vs D

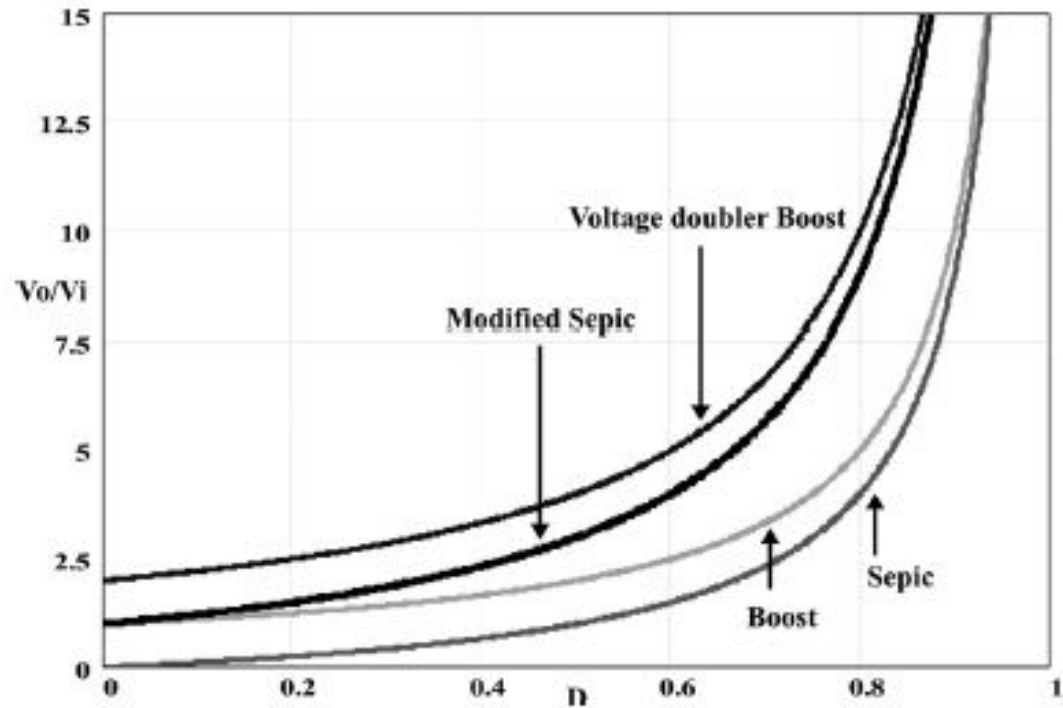


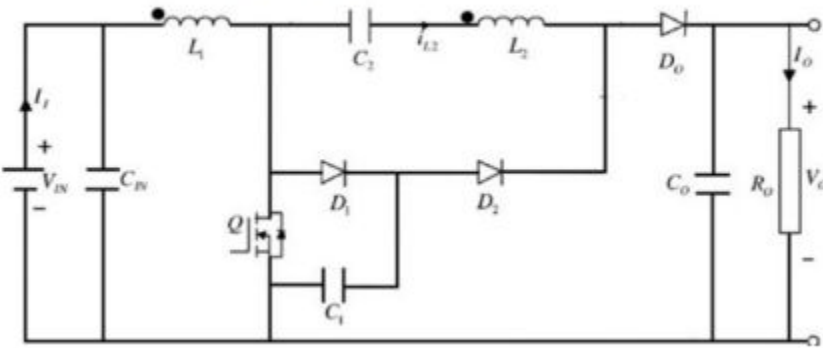
# Switched Capacitor (SC) Configuration


$$\text{Gain, } G_v = \frac{V_o}{V_s} = \frac{2+n}{1-D} \quad (1)$$



Coupled inductor based boost converter
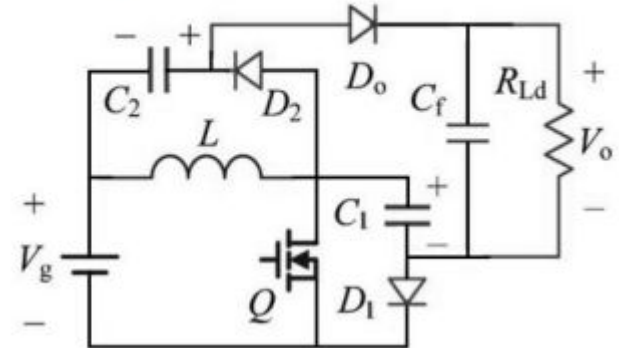
# Inductor and switched capacitor (ISC) Configuration

$$\text{Gain, } G_v = \frac{V_o}{V_s} = \frac{2}{1-D}$$




Inductor and switched capacitor based converter





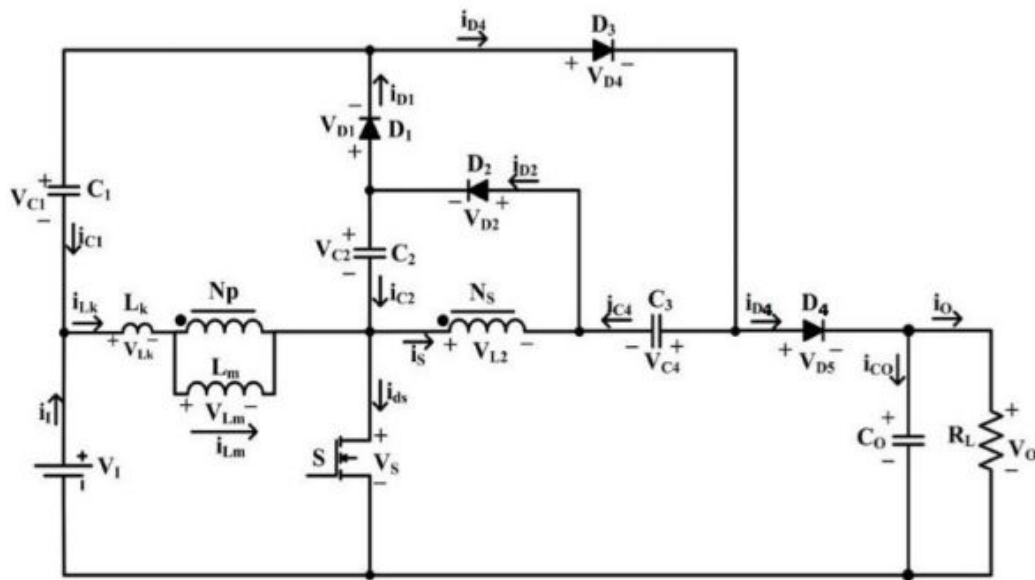
# Coupled inductor and switched capacitor (CISC) Configuration

$$\text{Gain, } G_v = \frac{V_0}{V_S} = \frac{2+n+nD}{1-D} \quad (3)$$




Coupled inductor and switched capacitor based converter

Topologies	Duty cycle (%)	Output Voltage ( $V_0$ )	Output Power (W)	Efficiency (%)	Switch off-state Voltage (V)	Switching Stress
SC	50	382.5	271	38.48	234	Very high
CI	50	398.2	297.4	88.98	250	Voltage spikes
ISC	87.5	376.9	266.5	85.83	190	High
CISC	37	387.7	282	89.25	40	Less

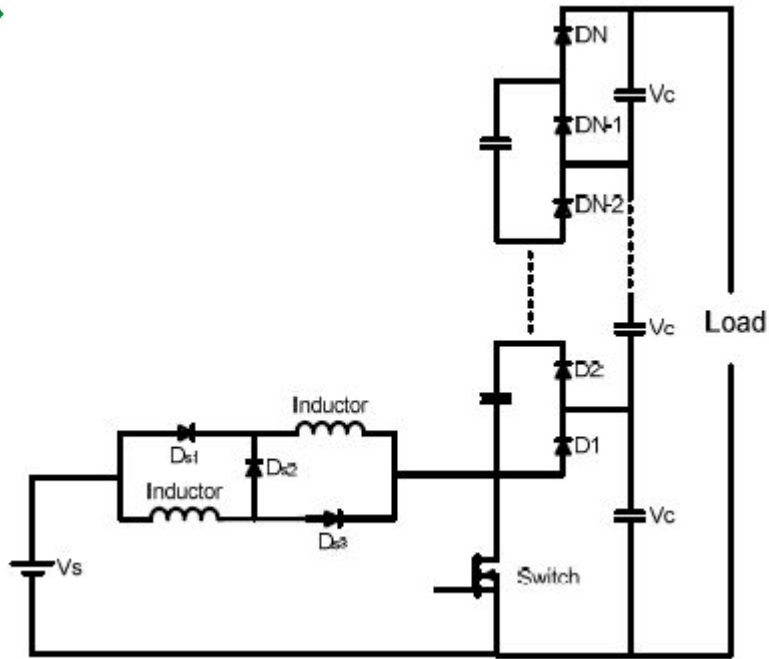

SIMLBC Converter

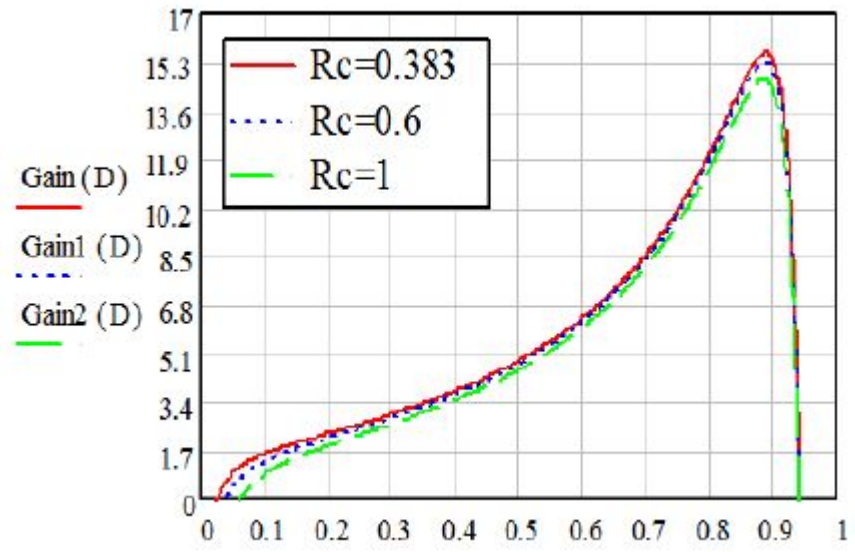


Ganancia vs D



Propuesto por João Bosco RF. Cabral, Tiago Lemes da Silva, Sérgio Vidal Garcia Oliveira,  
Yales Rômulo de Novaes




Universidad  
Industrial de  
Santander

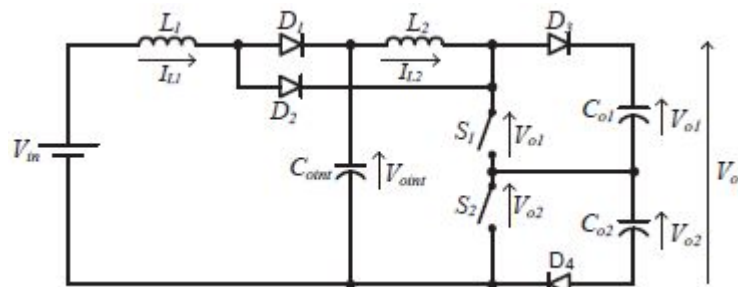

$$\frac{V_{oint}}{V_{in}} = \frac{1}{2(1-D)}$$

Ganancia vs D

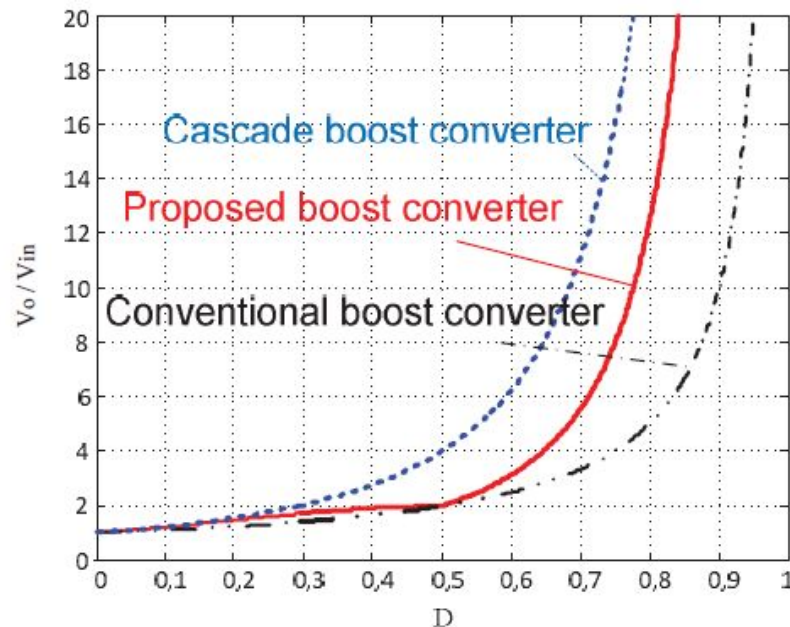


Somos **el mejor** escenario  
de creación e innovación.

[www.uis.edu.co](http://www.uis.edu.co)




Universidad  
Industrial de  
Santander

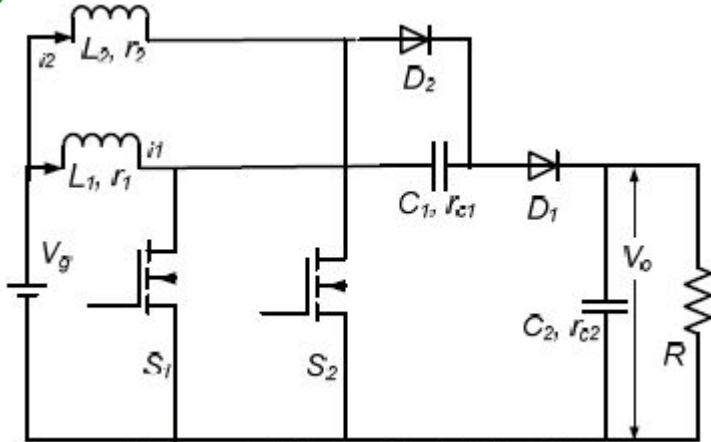

HGIBC Converter

$$\frac{v_0}{V_g} = \frac{2}{(1-D)}$$

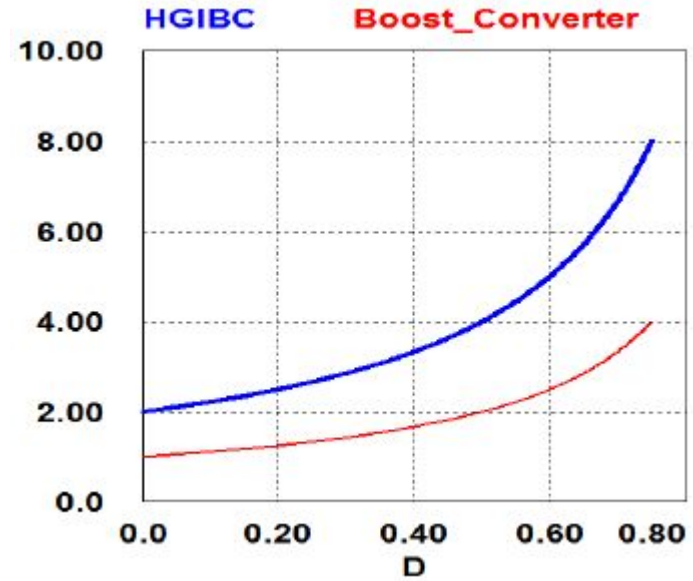


Somos **el mejor** escenario  
de creación e innovación.

[www.uis.edu.co](http://www.uis.edu.co)




Universidad  
Industrial de  
Santander

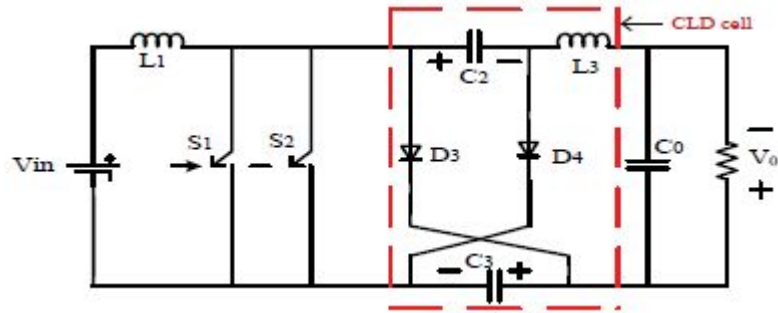


HGIBC Converter

$$V_0 = \frac{V_{in}(1+2D)}{(1-2D)}$$

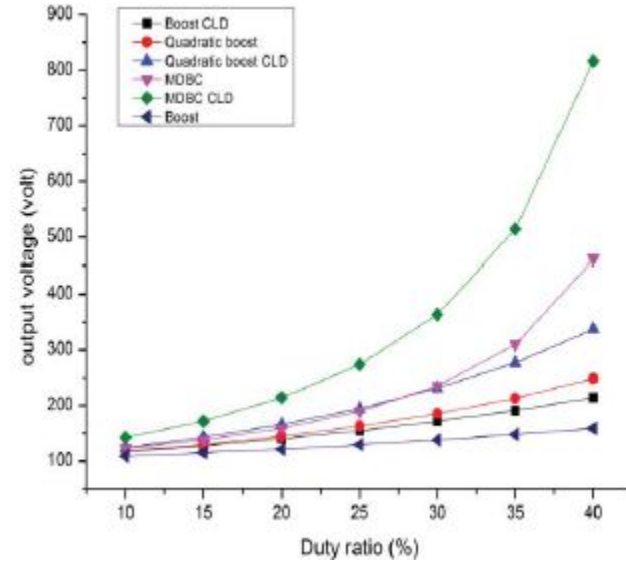

Somos **el mejor** escenario  
de creación e innovación.

[www.uis.edu.co](http://www.uis.edu.co)

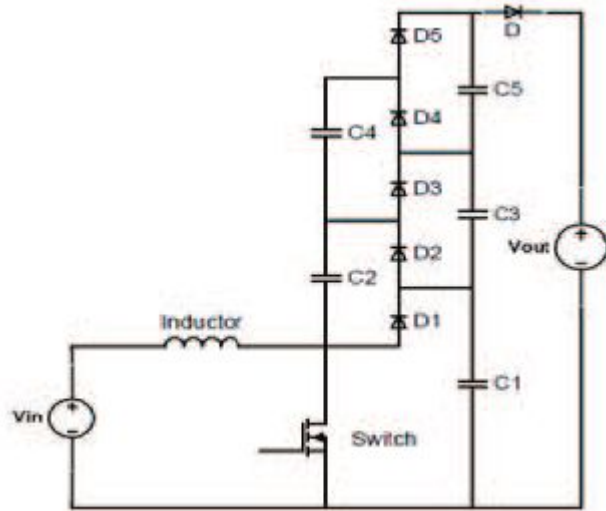

MLBC Converter

$$V_o = \frac{NV_{in}}{(1-D)}$$

